 


АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Лекция 2:


Цифровой логический уровень

ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, Кафедра АСВК
Доцент, к.ф.-м.н. Волканов Д.Ю.




План лекции

 - Вентили
- Интегральные схемы
- Организация памяти




Уровни архитектуры

 - Цифровой логический уровень
- Уровень микроархитектуры
- Уровень архитектуры набора команд
- Уровень операционной системы
- Уровень ассемблера




Вентили

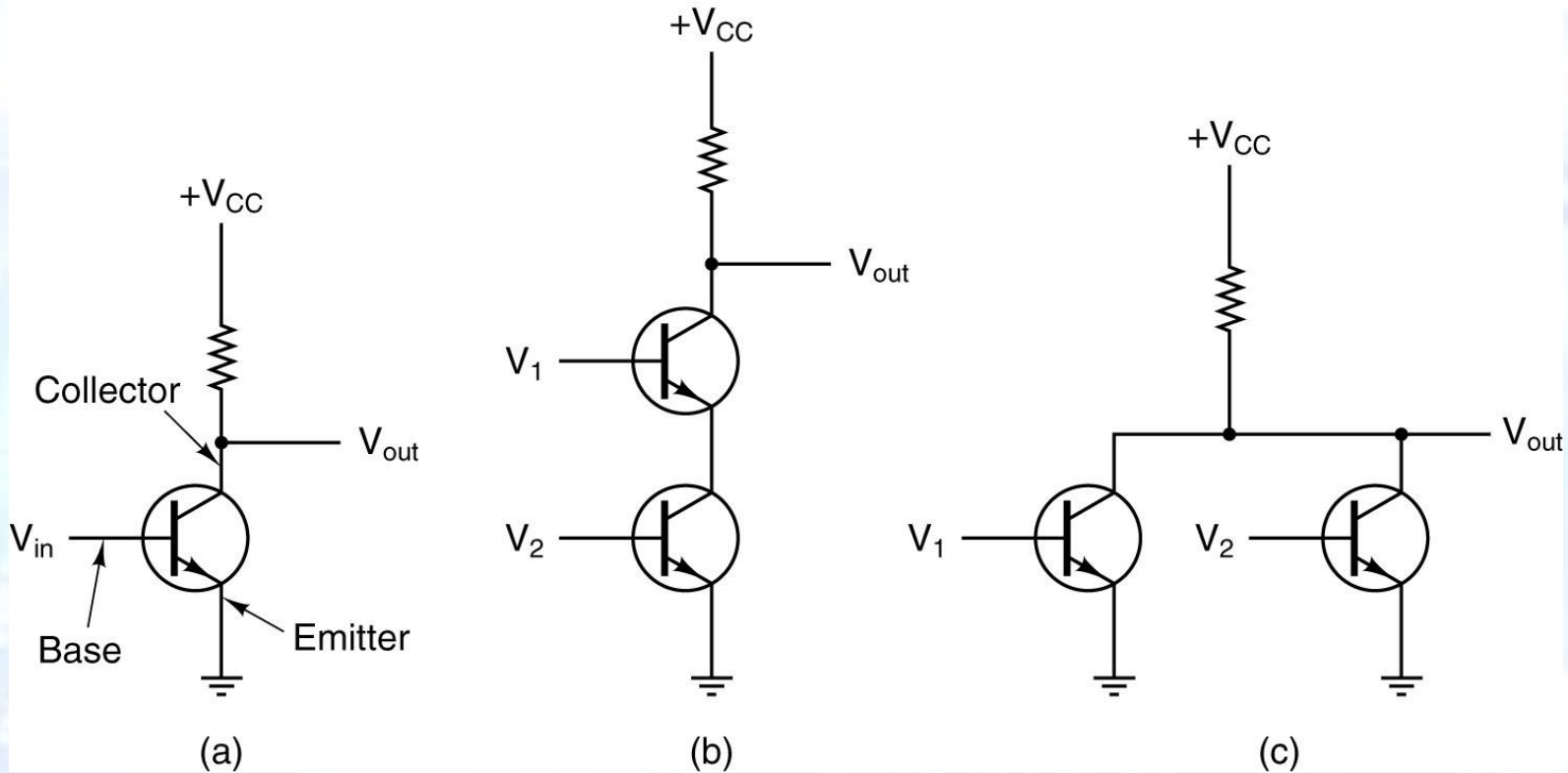


(a) Транзисторный инвертор

(b) Вентиль НЕ-И

(c) Вентиль НЕ-ИЛИ

 


Вентили и булева алгебра

 


A	X
0	1
1	0

(a)

 


A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(b)

 


A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(c)

 


A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(d)

 

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(e)

 


Булева алгебра


(a)
(b)

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


(a)

 


(b)

 


Эквивалентность схем

 

 


Эквивалентность схем (2)

 


A	B	C	AB	AC	AB + AC
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

(a)

 

A	B	C	A	B + C	A(B + C)
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1


(b)

 


Реализация XOR

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


(a)

 


(b)

 

(c)

 

(d)

 

Электрические характеристики

A	B	F
0 ^V	0 ^V	0 ^V
0 ^V	5 ^V	0 ^V
5 ^V	0 ^V	0 ^V
5 ^V	5 ^V	5 ^V

(a)

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(b)


A	B	F
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

(c)


(a) Электрические характеристики устройств.


(b) Позитивная логика.

(c) Негативная логика.

 


Интегральные схемы

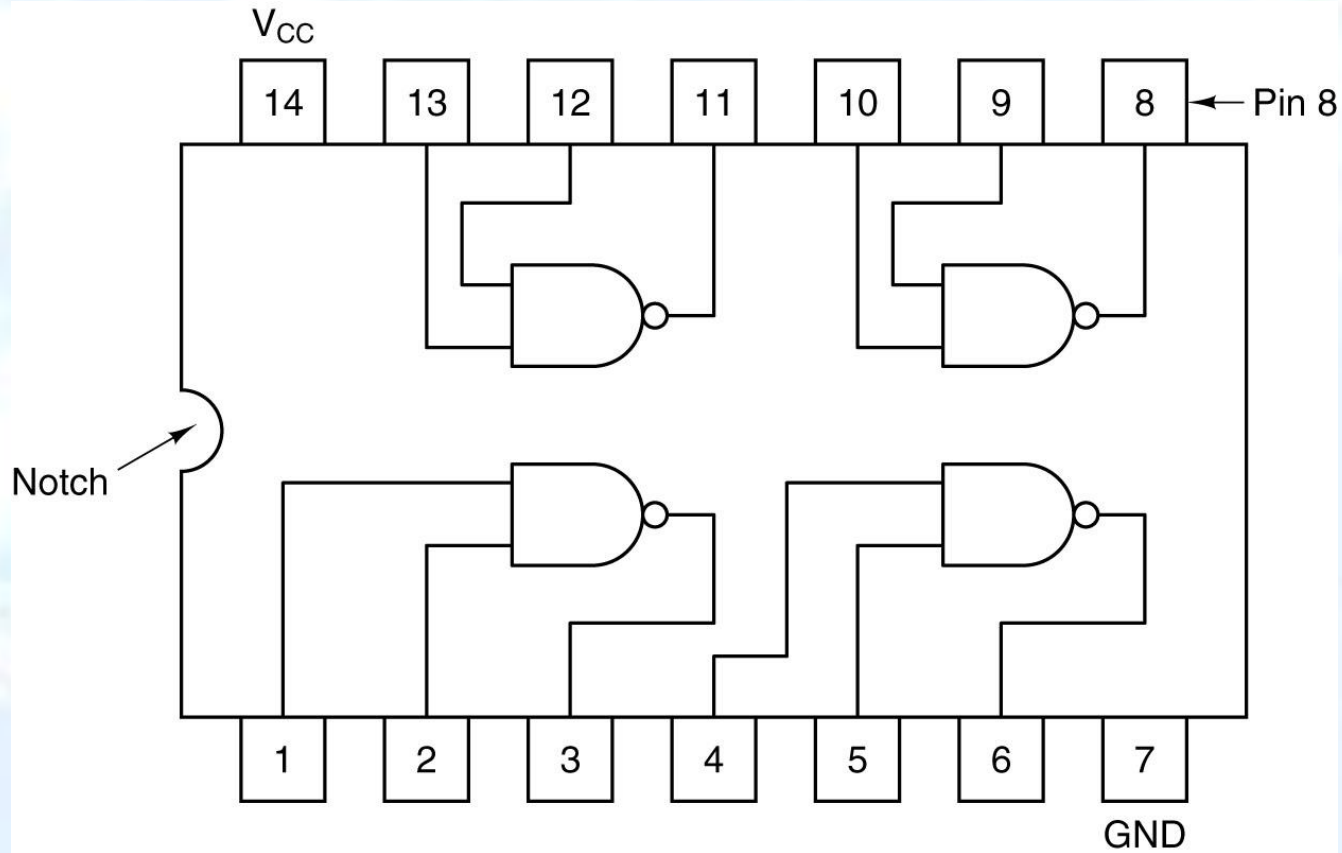

 


Основные интегральные схемы

 - Комбинаторные схемы
- Арифметические схемы
- Тактовые генераторы




Комбинаторные схемы

 - Мультиплексоры
- Декодеры
- Компараторы
- Программируемые логические матрицы




Мультиплексор

 
- Вход – 2^N
- Выход – 1
- N – линий управления
- Выбранный вход соединяется с ВЫХОДОМ



Мультиплексоры (2)


8-ми входовой мультиплексор

 

 


Декодеры

 
- Вход – n -разрядное число
- Выход – '1' одна из 2^N выходных линий



Декодер

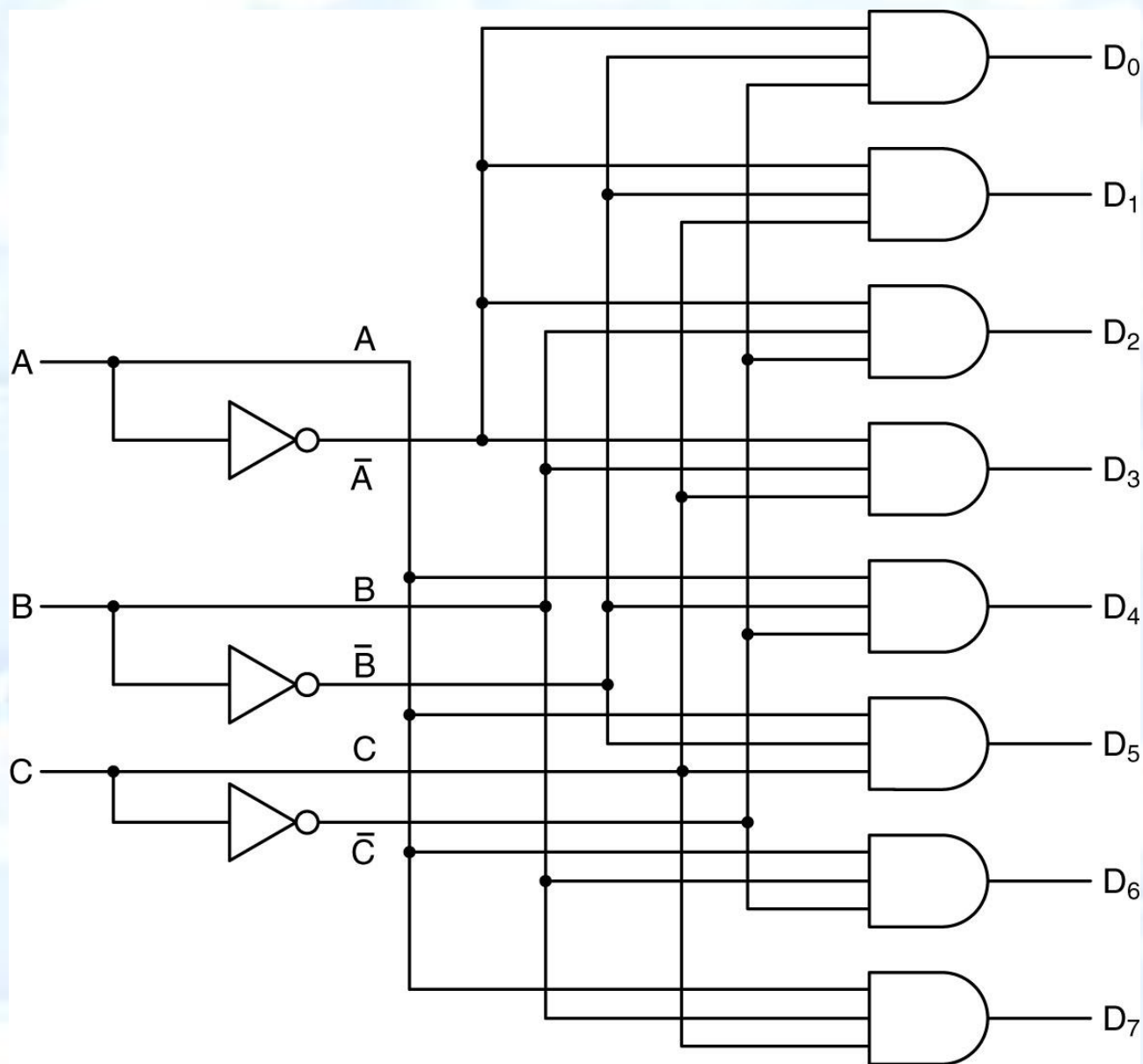



A 3-to-8
decoder
circuit

 

Компараторы


Простой 4-
битный
компаратор

 


 

Программируемые Логические Матрицы

 
12-входов, 6-выходов
Программируемая
логическая
матрица.
Содержит плавкие
перемычки.



 



Арифметические схемы

 - Схемы сдвига
- Сумматоры
- Арифметико-логические устройства



Схемы сдвига

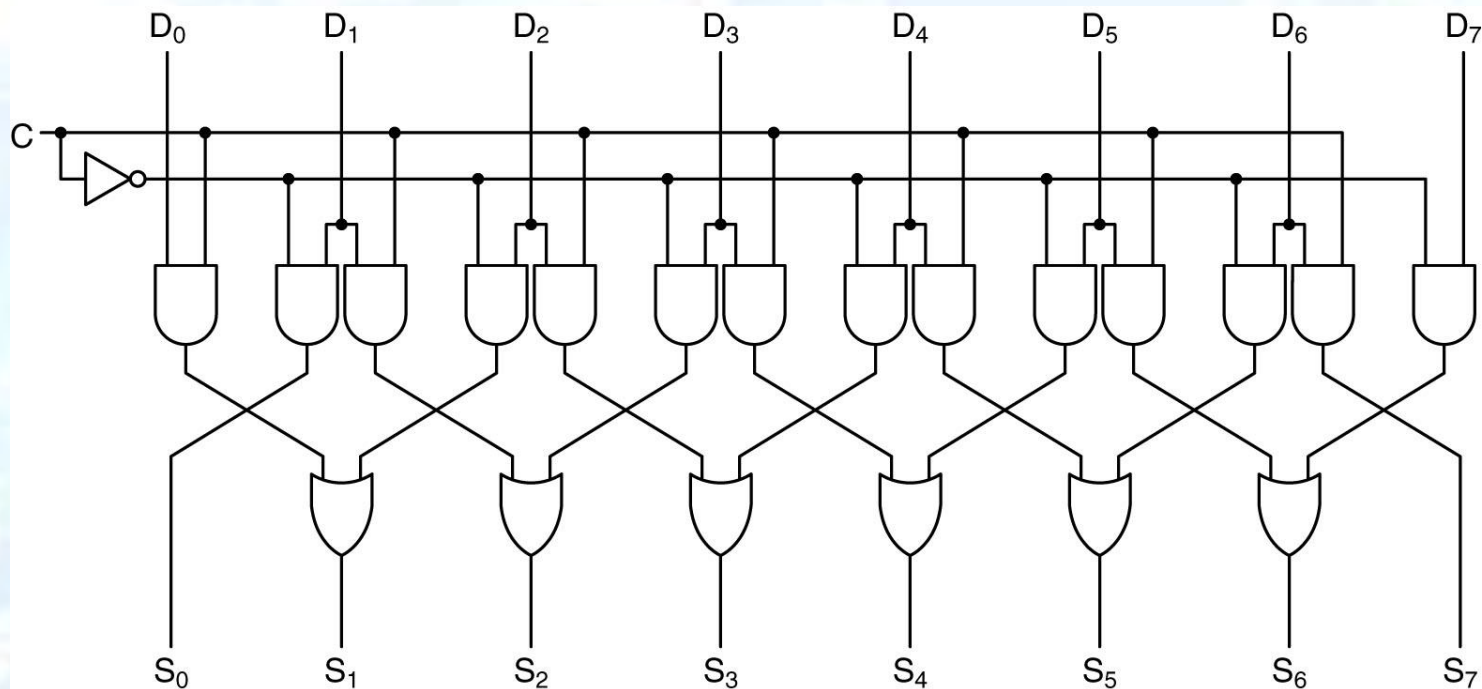


 

Полусумматор


A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

(a)

 

(b)

 
- (a) Таблица истинности для 1 бита.
(b) Схема полусумматора.



Сумматор


A	B	Carry in	Sum	Carry out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(a)

 


(b)

 
- (a) Таблица истинности для сумматора.
(b) Схема истинности





Арифметико-Логические Устройства

1-битовое АЛУ

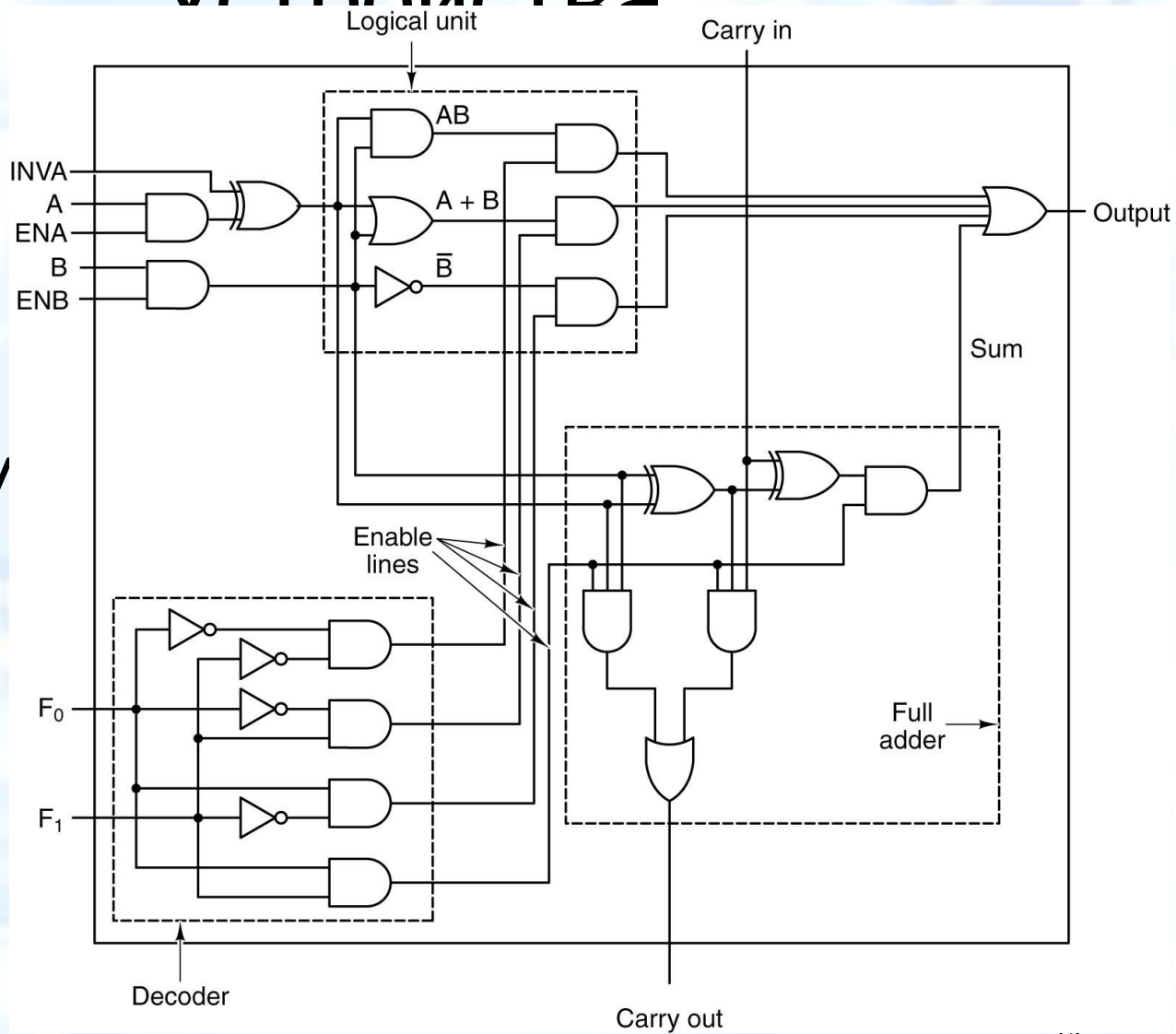


 

Тактовые генераторы

 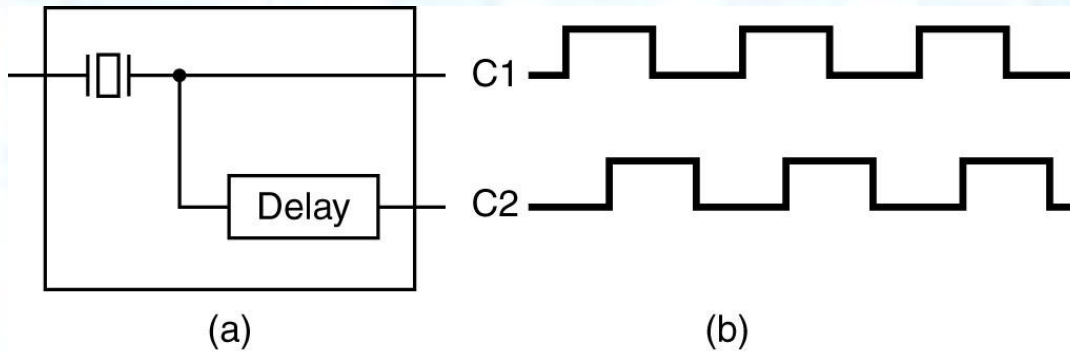

 - (a) Тактовый генератор
- (b) Временная диаграмма
- (c) Генерация асинхронных импульсов



Спасибо за внимание!